Project Dasar Arduino Uno



Pertemuan 3.1 dst Oleh: Rudy Gunawan

Penampakan Board Arduino Uno




Harga tahun 2020 Rp. 50.000 s/d Rp.90.000,-

Kabel USB untuk Koneksi ke Komputer



Lampu Kedip Morse


Buat Rangkaian Seperti ini:

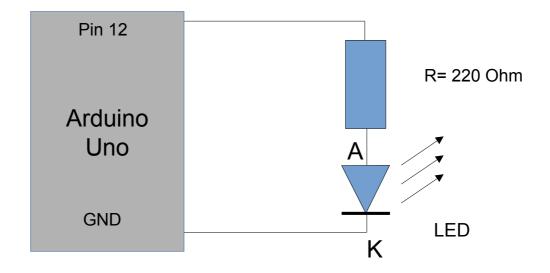

Code Program Arduino

```
const int PIN 12 = 12;
                                                   digitalWrite(PIN_12,HIGH);
const int TITIK = 300;
                                                   delay(TITIK);
const int PANJANG = 900;
                                                   digitalWrite(PIN_12,LOW);
const int JEDA = 400:
                                                   delay(100);
void setup() {
                                                   delay (JEDA);
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(PIN 12,OUTPUT);
                                                   digitalWrite(PIN_12,HIGH);
                                                   delay(PANJANG);
                                                   digitalWrite(PIN 12,LOW);
void loop() {
                                                   delay(100);
 // put your main code here, to run repeatedly:
 // Kirim satu titik
                                                   digitalWrite(PIN 12,HIGH);
 digitalWrite(PIN_12,HIGH);
                                                   delay(PANJANG);
 delay(TITIK);
                                                   digitalWrite(PIN 12,LOW);
 digitalWrite(PIN_12,LOW);
                                                   delay(100);
 delay(100);
                                                   digitalWrite(PIN_12,HIGH);
 digitalWrite(PIN 12,HIGH);
                                                   delay(PANJANG);
 delay(TITIK);
                                                   digitalWrite(PIN 12,LOW);
 digitalWrite(PIN_12,LOW);
                                                   delay(100);
 delay(100);
                                                   delay (JEDA);
```

Lampu Kedip Analog

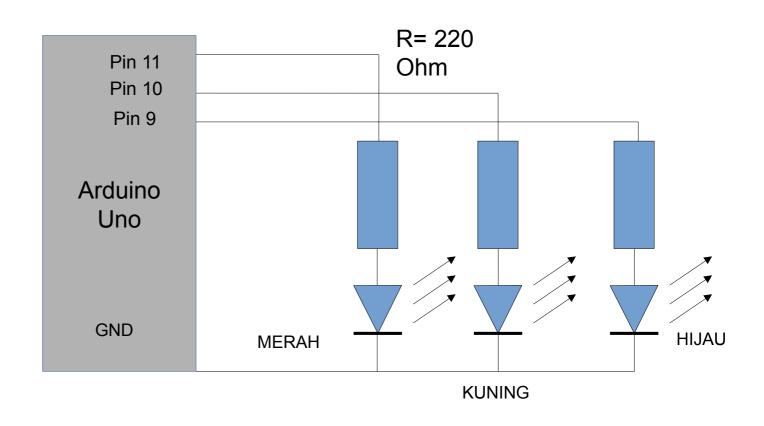


Code Program

```
const int PIN_MERAH=12;
const int PIN_KUNING=11;
const int PIN_HIJAU =10;
                                              void loop() {
                                                // put your main code here, to run
const int TUNDA MERAH= 8000;
                                              repeatedly:
const int TUNDA_KUNING = 1000;
                                                 digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);
const int TUNDA HIJAU = 3000;
                                                 delay (TUNDA HIJAU);
void setup() {
                                                 //Hijau kita matikan
  // put your setup code here, to run once:
                                                 digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);
  pinMode (PIN_MERAH, OUTPUT);
  pinMode(PIN_KUNING,OUTPUT);
                                                 digitalWrite(PIN_KUNING, HIGH);
  pinMode(PIN HIJAU,OUTPUT);
                                                 delay(TUNDA_KUNING);
                                                 //Kuning kita matikan
                                                 digitalWrite(PIN_KUNING, LOW);
                                                 digitalWrite(PIN MERAH, HIGH);
                                                 delay (TUNDA MERAH);
                                                 //Hijau kita matikan
                                                 digitalWrite(PIN_MERAH,LOW);
```


Resistor Pull Up dan Pull Down

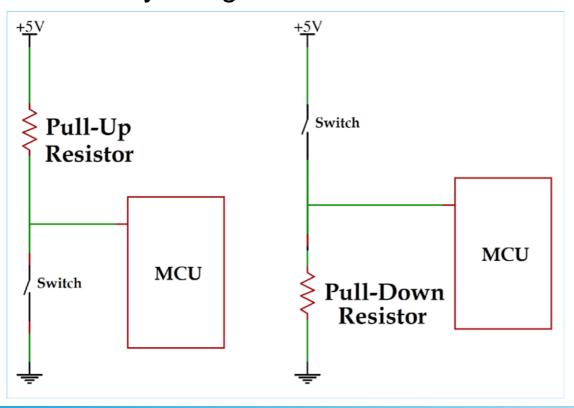 Fungsi utama "pull up" dan "pull down" adalah untuk mengatasi kondisi "floating" yang terjadi pada suatu rangkaian agar menjadi terdefinisi ke sinyal "high" atau "low".



Port Output Analog PWM

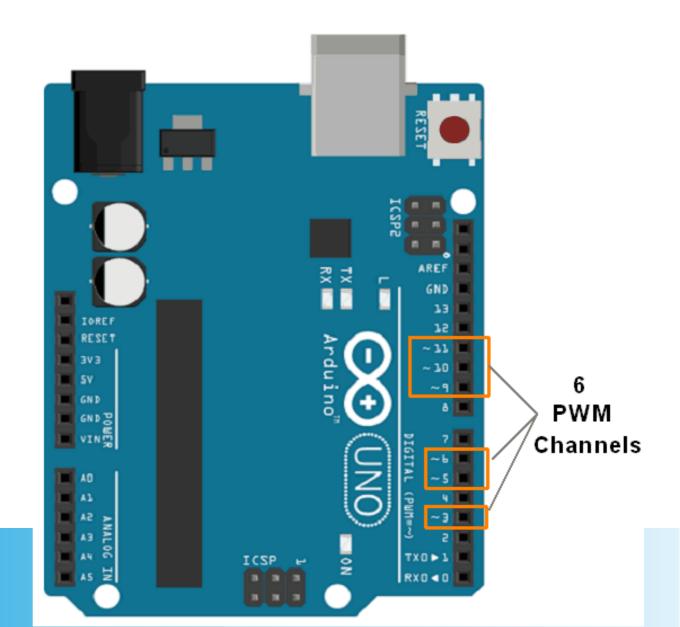- Pada Arduino tidak semua port bisa untuk output analog.
- Port yang bisa adalah:
- 3, 5, 6, 9, 10, 11



Mengapa Perlu Analog Output?


- Pada output digital, kita dapat mengirimkan sinyal HIGH dan LOW atau on dan off pada Arduino untuk menyalakan dan mematikan sesuatu menggunakan digitalWrite().
- Bagaimana kalo kita ingin mengaktifkan sesuatu dengan kekuatan tertentu dan bisa diubah-ubah sesuai keperluan, seperti misalnya mengatur intensitas cahaya LED atau mengatur kecepatan putaran motor?
- Nah untuk ini kita perlu output analog.
- Analog output pada Arduino berarti kita mengirimkan sinyal analog dengan intensitas yang ditentukan sesuai kebutuhan.

Analog Output pada Arduino Menggunakan PWM (Pulse Width Modulation)

- Analog input dihasilkan oleh teknik yang dikenal dengan istilah PWM(Pulse Width Modulation).
- PWM memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinyal analog. Mikrokontroler mengeset output digital ke HIGH dan LOW bergantian dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai keluarannya.
- Durasi waktu untuk nilai HIGH disebut pulse width atau panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan panjang pulsa yang diberikan pada satu periode waktu dan dilakukan berulang-ulang.

Sinyal PWM

Duty Cycle

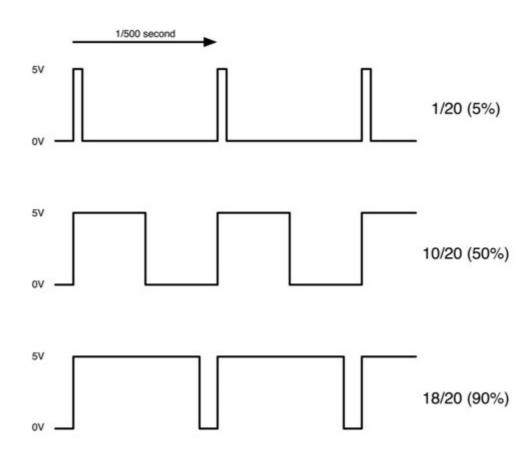


Penjelasan

- analogWrite (PIN_10,random(156)+100);
- Fungsi random(156) artinya kita minta angka acak antara 0-155.

Mengatur Kecerahan LED

Menggunakan AnalogWrite

Buat Rangkaian

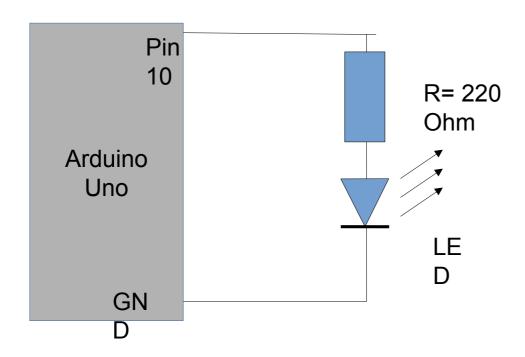


Program Analog LED

```
const int PIN 9 = 9;
const int PIN 10 = 10;
const int PIN 11 = 11;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode (PIN_9, OUTPUT);
 pinMode (PIN 10, OUTPUT);
 pinMode (PIN 11, OUTPUT);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 // Menyalakan LED dengan keluaran analog
 analogWrite (PIN_9, random(50)+100);
 analogWrite (PIN_10,random(156)+100);
 analogWrite(PIN 11,random(156)+100);
```

Input Push Button On/Off LED


Buat Rangkaian seperti ini

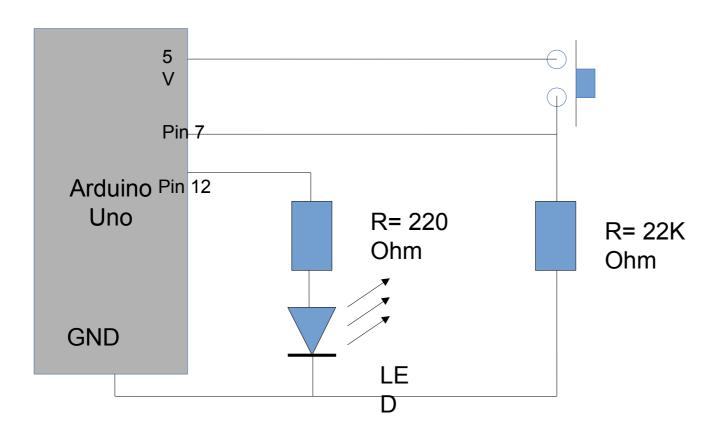

Code Program


```
const int PIN_7=7;
const int PIN_12 = 12;
boolean ledMenyala = false;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 pinMode(PIN_7, INPUT);
 pinMode(PIN_12, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run
repeatedly:
  int TombolSaklar = digitalRead(PIN_7);
  delay(150);
  if( TombolSaklar == HIGH) {
    ledMenyala = not ledMenyala;
    if(ledMenyala) {
      digitalWrite(PIN_12, HIGH);
    else {
      digitalWrite(PIN_12,LOW);
```

Lampu Berjalan

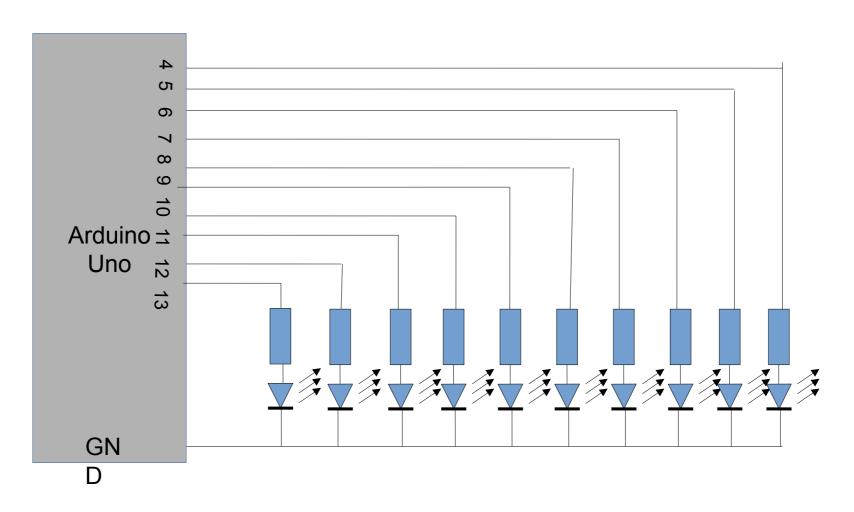

R= 220 Ohm

Pin Out Arduino

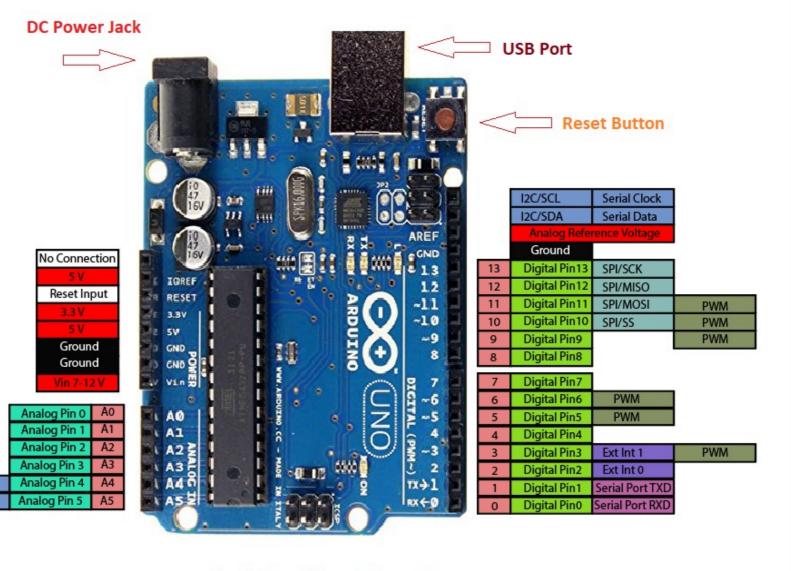

Arduino Uno Pinout

I2C/SDA

12C/SCL

www.TheEngineeringProjects.com